



Systemy wbudowane



Witold Kozłowski



https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Systemy wbudowane

Kierunek: Informatyka PRACOWNIA DYDAKTYCZNA

Uwaga !!!

Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych

na wykładzie i laboratorium

Systemy wbudowane

Kierunek: Informatyka PRACOWNIA DYDAKTYCZNA

Wykład 3.

Zastosowanie licznika-czasomierza Timer0 do generowania stałych odcinków czasu

Przykład generowania sygnału PMW wykorzystując Timer1

Jak wygenerować odcinek czasu o dowolnej długości

???

TimerO 8 bitowy


Każdy mikrokontroler jest wyposażony w co najmniej jeden timer, który można zazwyczaj skonfigurować do pracy w trybach licznika, czasomierza czy generatora PWM.

Dużą zaletą timerów jest to, że mogą pracować niezależnie od innych bloków funkcjonalnych mikrokontrolera – mikrokontroler pracuje w swoim rytmie a timer w swoim.

licznik-czasomierz TimerO

Licznik TIMER0 jest 8 bitowy- tzn może zliczyć tylko 256 impulsów .

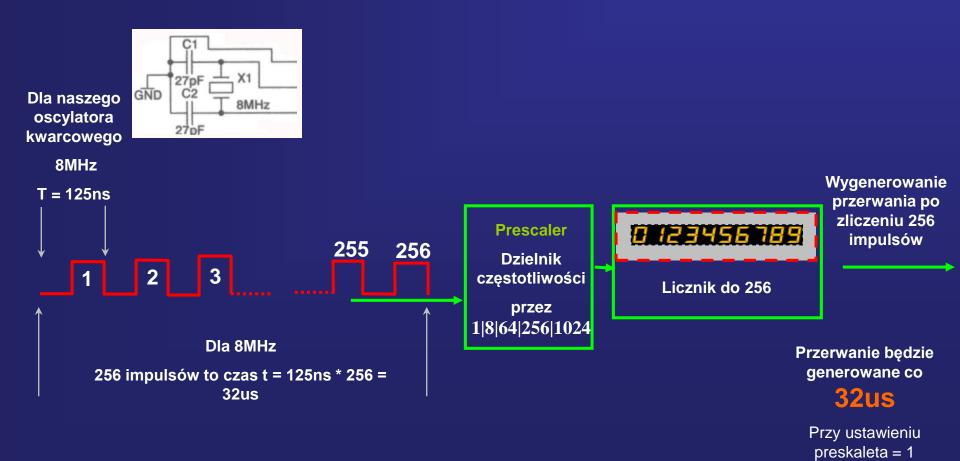
Może on zliczać impulsy zegara taktującego procesor doprowadzone do jego wejścia bezpośrednio lub przez prescaler. Zliczanie można w każdej chwili zatrzymać i wznowić oraz wpisać "dowolną" wartość do licznika.



Konfiguracja licznika-czasomierza TimerO


Konfiguracja jako czasomierz:

Config Timer 0 = Timer, Prescale = 1|8|64|256|1024

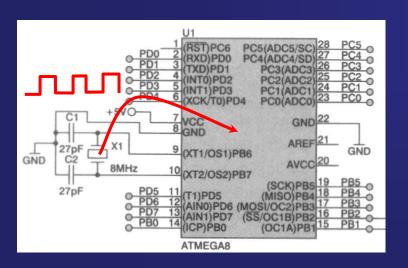

Konfiguracja jako <u>licznik:</u>

Config Timer0 = Counter, Prescale = 1|8|64|256|1024 Edge = Rising|Falling, Clear Timer = 1|0

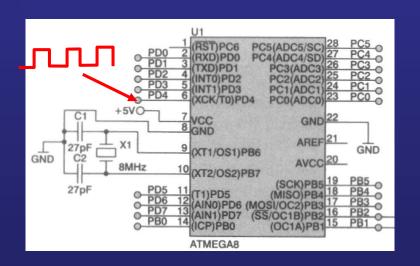

licznik-czasomierz TimerO

Licznik czasomierz TIMER0 cechuje się dużą rozdzielczością i wysoką dokładnością gdy używany jest przy małych stopniach podziału preskalera. Podobnie, przy dużym podziałe preskalera licznik staje się użyteczny przy odmierzaniu dłuższych odcinków czasu.

Konfiguracją pracy licznika zajmuje się instrukcja Config Timer0

Do sterowania licznikiem przewidziano instrukcje Start oraz Stop

Uproszczono także dostęp do rejestrów licznika definiując w języku BASCOM BASIC specjalne instrukcje

Counter0, Load

Na przykład instrukcja:

Counter 0 = 206 – spowoduje, że do licznika Timer 0 zostanie wpisana wartość początkowa 206

lub:

Load - która dokonuje niezbędnego przeliczenia tej wartości, tak aby licznik przepełnił się po podanej liczbie impulsów. Jest ona szczególnie użyteczna w tych przypadkach gdy wymagane staje się "skracanie" cyklu licznika.


Na przykład instrukcja:

Load Timer0, 50 - spowoduje, że do licznika Timer0 zostanie wpisana wartość początkowa 206, a więc licznik przepełni się właśnie po 50 impulsach (206+50=256)

Przewidziano także stosowanie przez użytkownika przerwań jakie generuje licznik. Można je łatwo obsłużyć stosując instrukcję ON INTERRUPT w połączeniu z odpowiednim programem obsługi. Zgłaszanie przerwań przez licznik można włączać i wyłączać za pomocą instrukcji <u>ENABLE</u> i <u>DISABLE</u>

Wykorzystamy TimerO - czasomierz

Jak odmierzyć 1s przy pomocy Timera0?

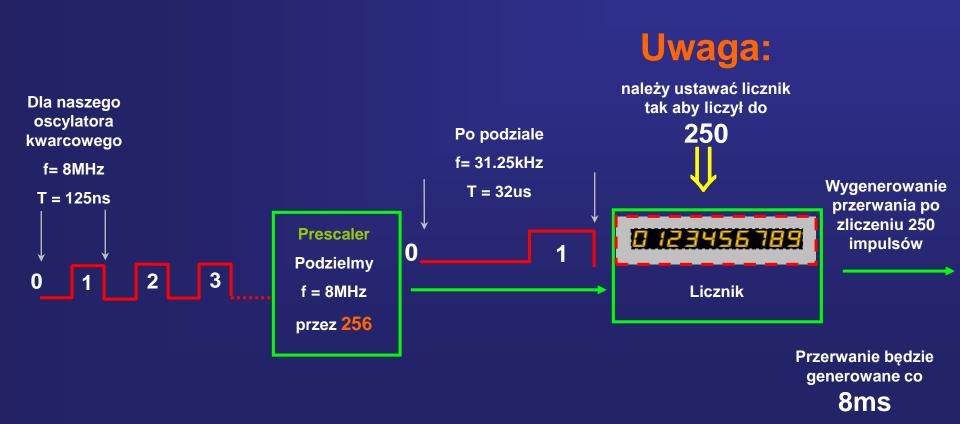

Wykorzystamy TimerO - czasomierz

Jak odmierzyć 1s przy pomocy Timera0?



0 123456789

Licznik do 256

To jest naprawdę proste!!!

Zliczenie 125 kolejnych przerwani które będą występować co 8ms da nam właśnie 1s

impulsów 125 * 8ms = 1s


Przerwanie będzie generowane co 8ms

zliczeniu 250


Przykład wykorzystania TimerO do generowania przerwań.

Odmierzanie 1 sekundowych odcinków czasu poprzez zliczenie ilości przerwań TimeraO

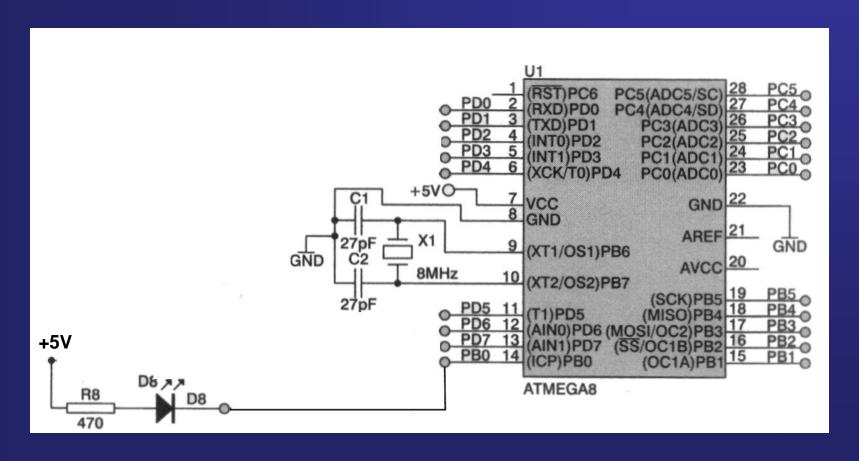Schemat połączenia diody LED do linii PBO portu B mikrokontrolera




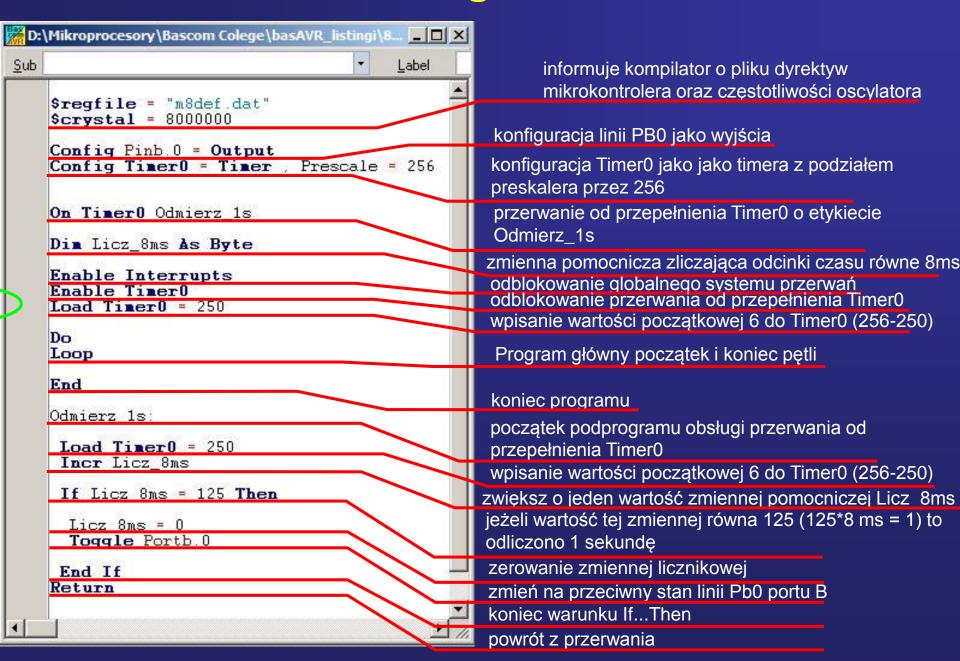Przykład wykorzystania TimerO do generowania przerwań.



Przebadanie zależności czasowych podczas rzeczywistej pracy mikrokontrolera realizującego <u>program3.</u>

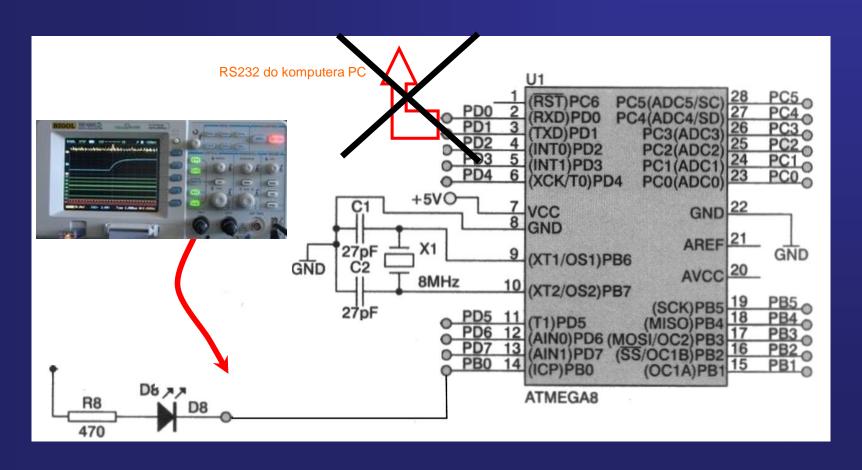Odmierzanie 1 sekundowych odcinków czasu poprzez zliczenie ilości przerwań TimeraO




Timer1 16 bitowy

Licznik TIMER1 jest 16 bitowy i może zliczać impulsy zegara taktującego procesor doprowadzone do jego wejścia bezpośrednio lub przez prescaler (65536 impulsów).

Może też z powodzeniem zliczać impulsy doprowadzone do jednej z końcówek portów

Timer1

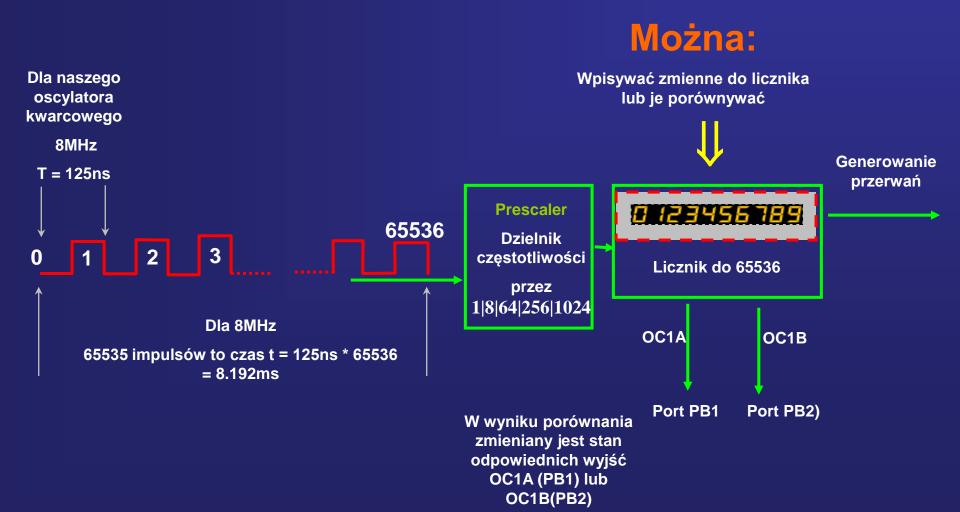

Timer1

czasomierz - licznik


Konfiguracja jako <u>czasomierz:</u>

Config Timer 1 = Timer, Prescale = 1|8|64|256|1024

U1 | PD0 | 2 | (RST)PC6 | PC5(ADC5/SC) | 28 | PC5 | PC4 | PC5 | PC5 | PC5 | PC4 | PC5 | PC5 | PC5 | PC4 | PC5 | P

Konfiguracja jako <u>licznik:</u>

```
Config Timer1 = Counter , Prescale = 1|8|64|256|1024
Edge = Rising|Falling,
Noise Cancel=0|1
Capture Edge = Rising|Falling
Compare A = Clear|Set|Toggle|Disconnect
Compare B = Clear|Set|Toggle|Disconnect
Clear Timer = 1|0,
```

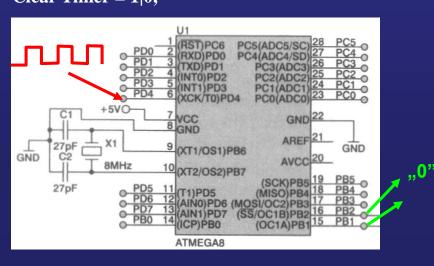

Timer1

Generatorów impulsów o regulowanym wypełnieniu – Pulse Widht Modulation

PWM

Konfiguracja jako PWM:


Config Timer1 = PWM,

Prescale = 1|8|64|256|1024,

PWM = 8|9|10,

Compare A PWM = Clear Up|Clear Down|Disconnect

Compare B PWM = Clear Up|Clear Down|Disconnect

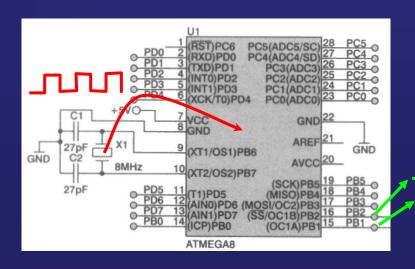


zmienne Pwm1a, Pwm1b

Wykorzystamy Timer1 do generowania sygnału PWM

Sygnał PWM ma przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu. Wypełnienie może być zmieniane od 0 do 100%. Przy wypełnieniu 50% otrzymuje się symetryczny przebieg prostokątny

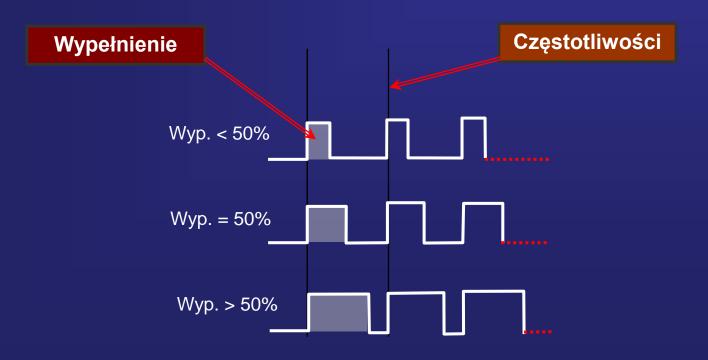(poziom wysoki "1" trwa tak długo jak poziom niski "0").



Wykorzystamy Timer1 do generowania sygnału PWM


Uwaga:

Celem ćwiczenia będzie generowanie przebiegu prostokątnego PWM o różnym wypełnieniu i częstotliwości.

Każdy w grupie będzie musiał zaprogramować Timer1 aby generował określony sygnał PWM.

Parametry sygnału dla każdej osoby w grupie podane są w tabeli:

Timer1 PWM

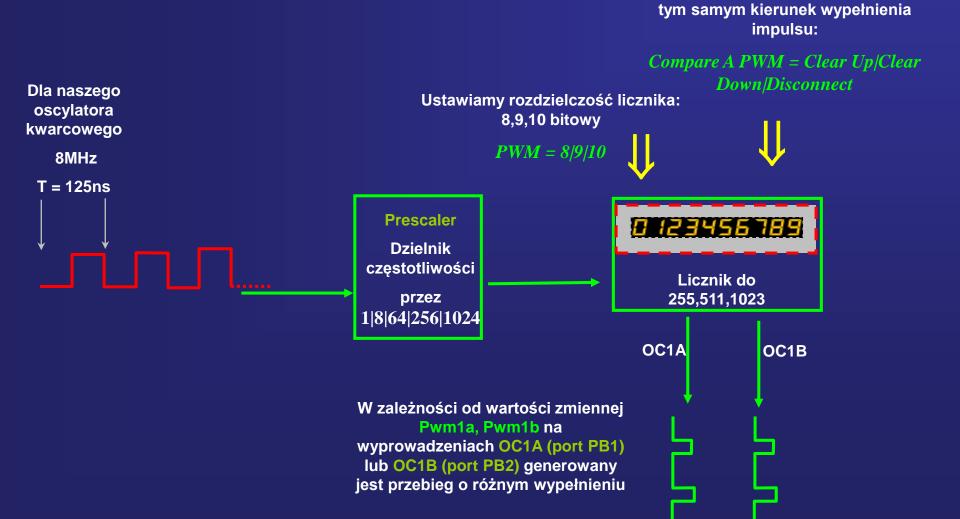

Ustawiamy kierunek zliczania licznika a

Timer1 PWM


Jak konfigurować Timer1 aby generował sygnał PWM

np: 15,68kHz i 20% wypełnienia

```
Config\ Timer1 = PWM\ ,\ Prescale = 1|8|64|256|1024, PWM = 8|9|10, Compare\ A\ PWM = Clear\ Up|Clear\ Down|Disconnect Compare\ B\ PWM = Clear\ Up|Clear\ Down|Disconnect
```


Jak regulować częstotliwość sygnału PWM

Rozdzielczość PWM	Wartość maksymalna licznika	Częstotliwość sygnału PWM
8-bitów	255	f _c /Prescaler/510
9-bitów	511	f _c /Prescaler/1022
10-bitów	1023	f _c /Prescaler/2046

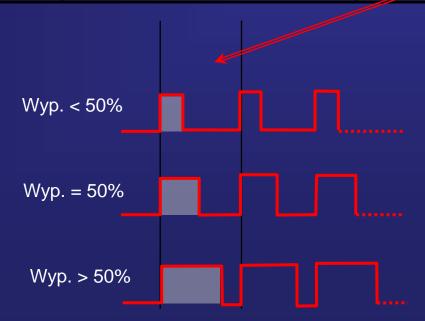


Jak regulować wypełnienie sygnału PWM

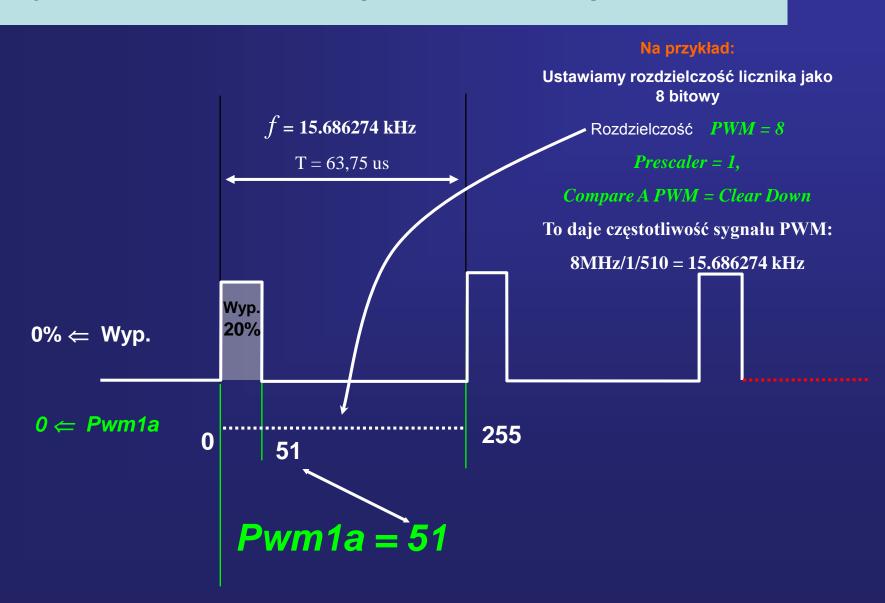
Config Timer1 = PWM, Prescale = 1, PWM = 8, Compare A PWM = Clear Down, Compare B PWM = Disconnect



Jak regulować wypełnienie sygnału PWM

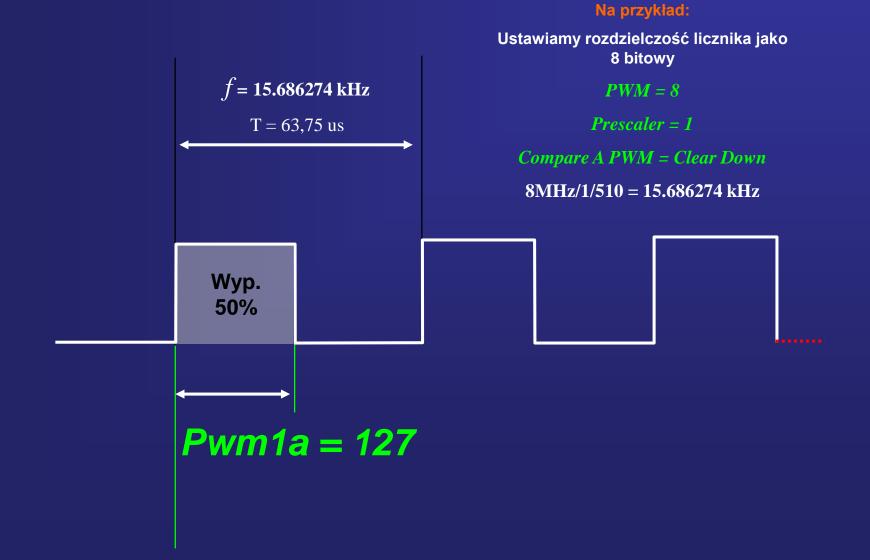


Jak regulować wypełnienie sygnału PWM

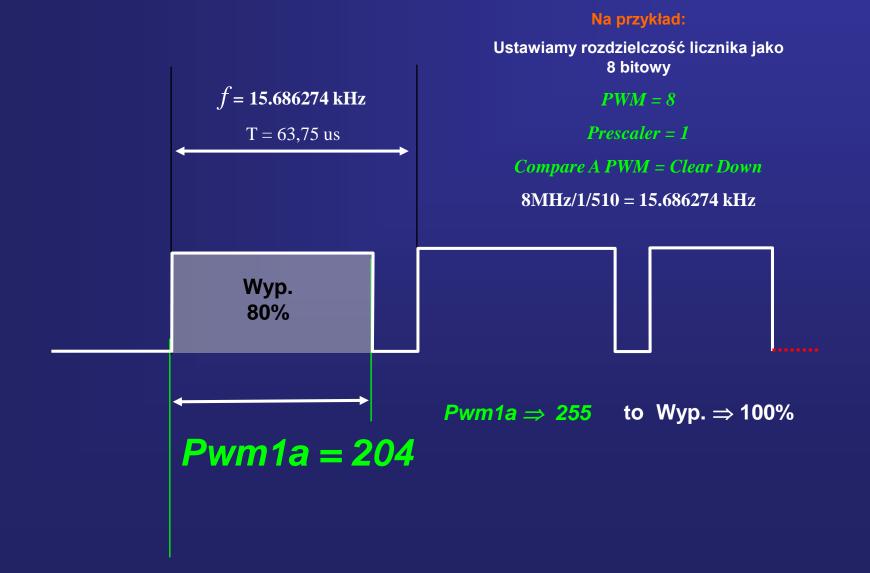

Jak regulować wypełnienie sygnału PWM

Rozdzielczość PWM	Wartość maksymalna licznika	Wypełnienie PWM
8-bitów	255	255 - 100%
		x - 10%
		x =
9-bitów	511	511 - 100%
		x - 10%
		x =
10-bitów	1023	1023 - 100%
		x - 10%
		X =

Jak regulować wypełnienie sygnału PWM

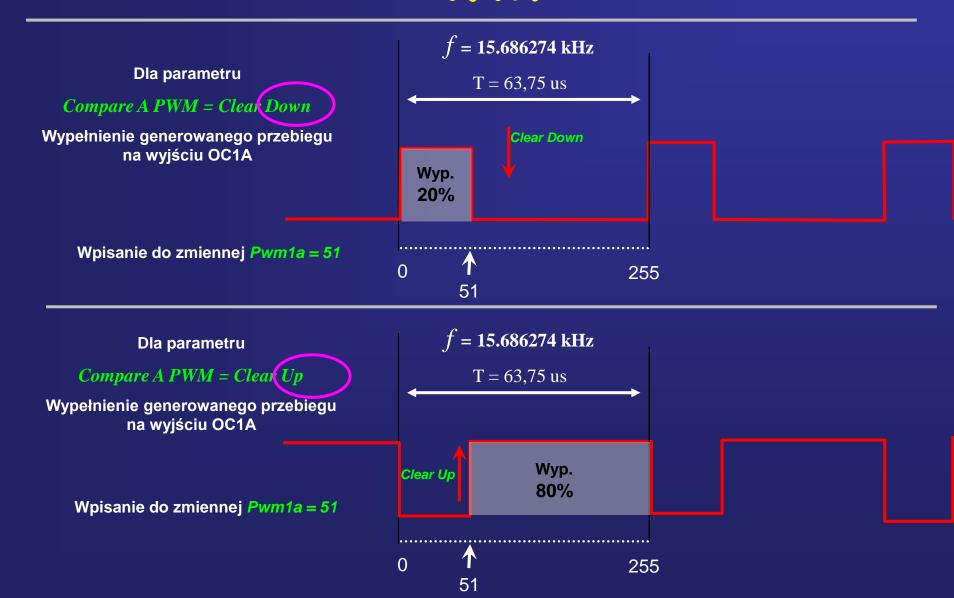


Jak regulować wypełnienie sygnału PWM





Zaprogramowanie sygnału PWM o określonej częstotliwości i wypełnieniu

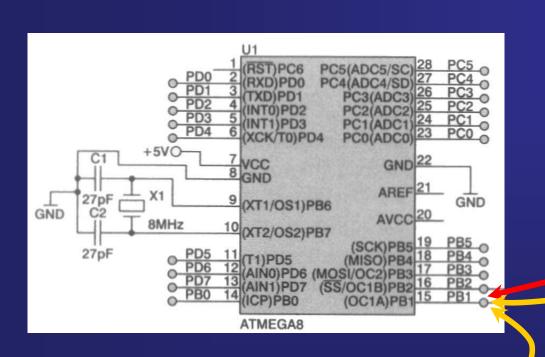Testowanie Timer1 do generowania sygnału PWM





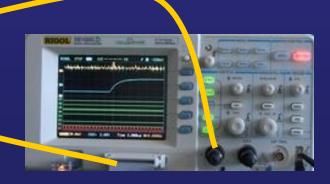


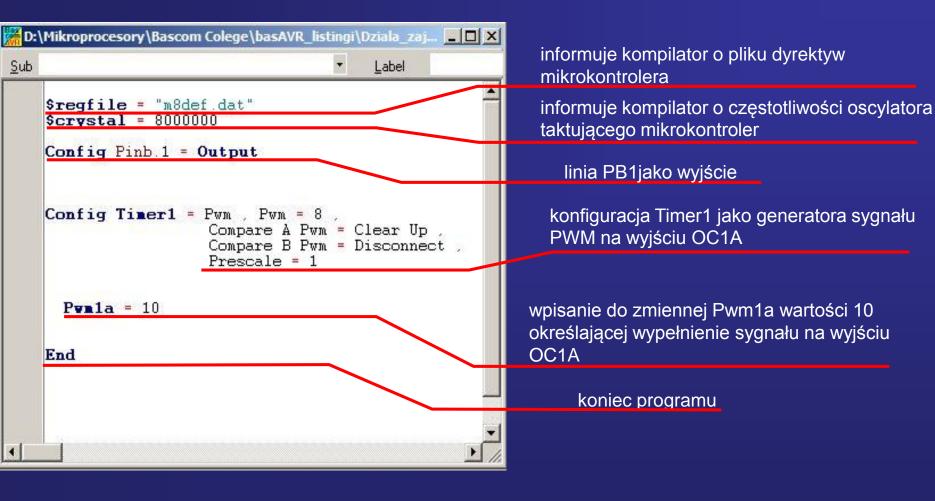


Program sterowania jasnością dwóch diod LED za pomocą sygnału PWM

Rozdzielczość sygnałów PWM 8 bitów Częstotliwość sygnału PWM ok. 15,6 kHz

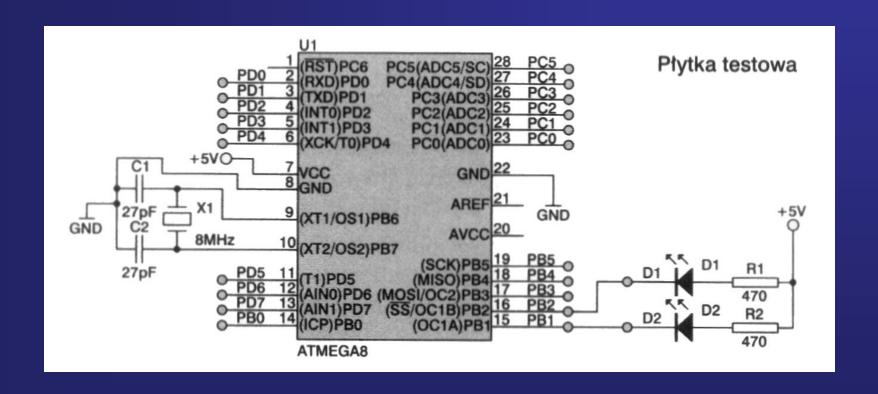
Schemat połączenia diod LED do linii PB1 i PB2 portu B mikrokontrolera



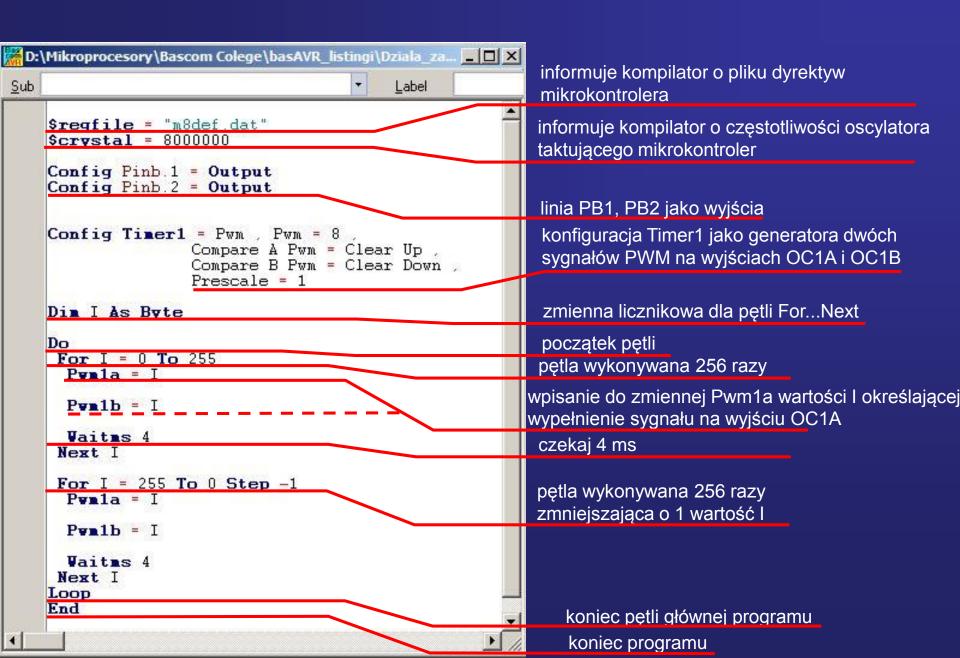
Program sterowania jasnością dwóch diod LED za pomocą sygnału PWM



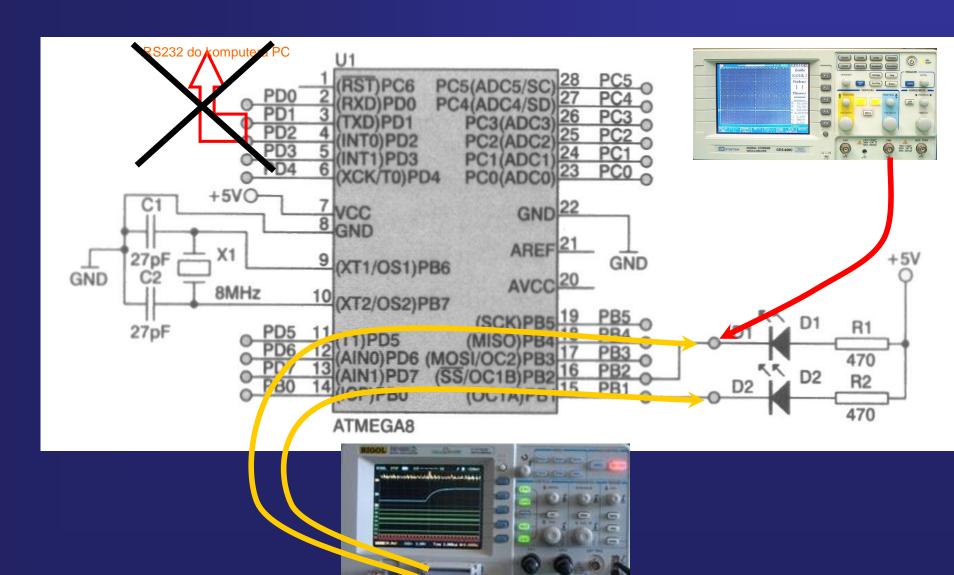
Przebadanie zależności czasowych podczas rzeczywistej pracy mikrokontrolera realizującego program5



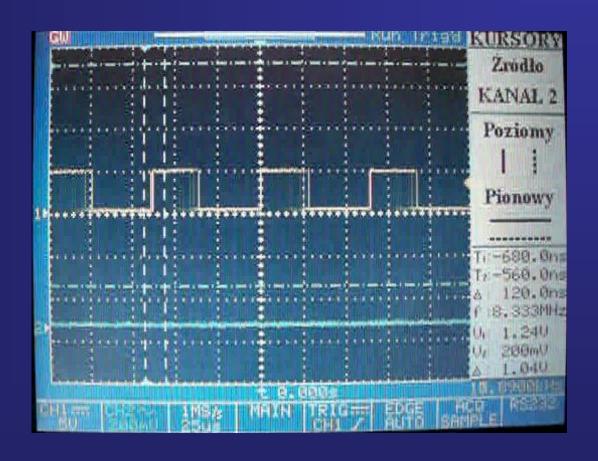Przebadanie zależności czasowych sygnału PWM podczas rzeczywistej pracy mikrokontrolera realizującego program5




Do czego można wykorzystać sygnał PWM

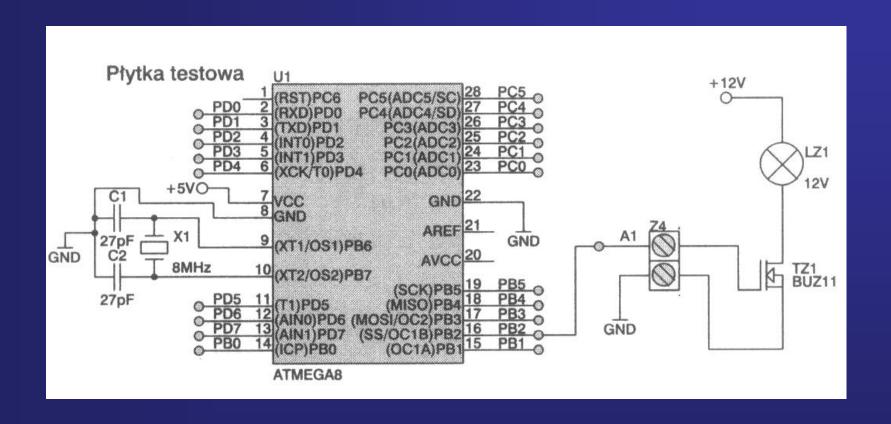

Schemat układu sterowania jasności świecenia żarówki samochodowej o napięci 12V za pomocą sygnału PWM

Do czego można wykorzystać sygnał PWM

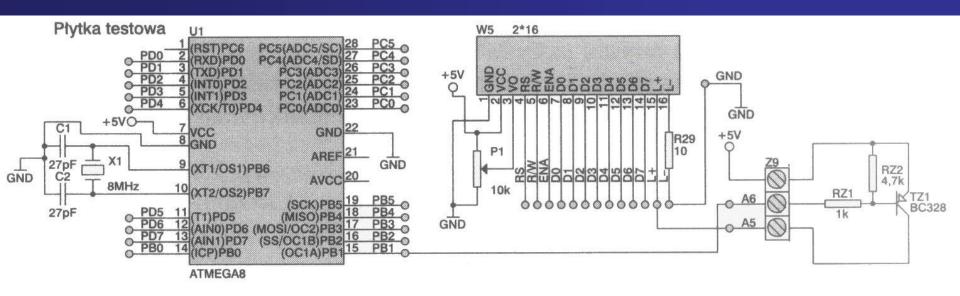


Schemat układu sterowania jasnością podświetlania wyświetlacza LCD za pomocą sygnału PWM

Na koniec
Program 5a
dodatkowy

Zastosowanie sygnału PWM w przetworniku C/A


Program 5a

Zastosowanie sygnału PWM w przetworniku C/A

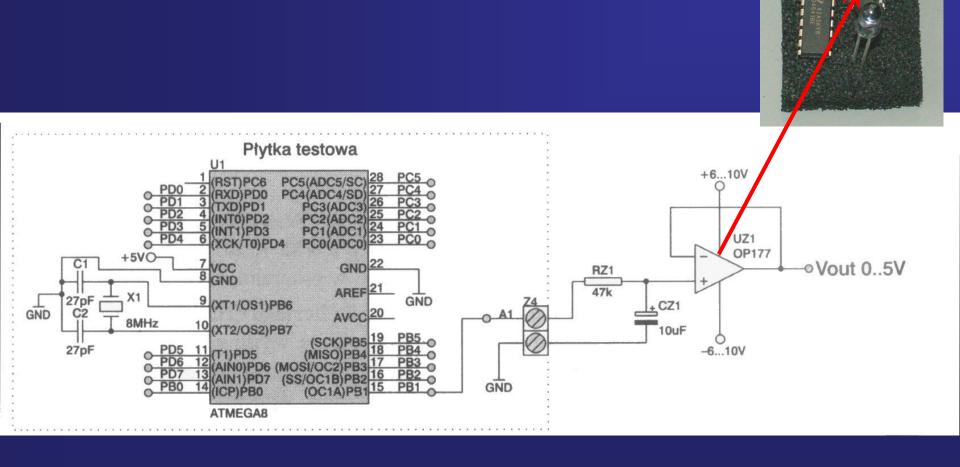

Program 5a

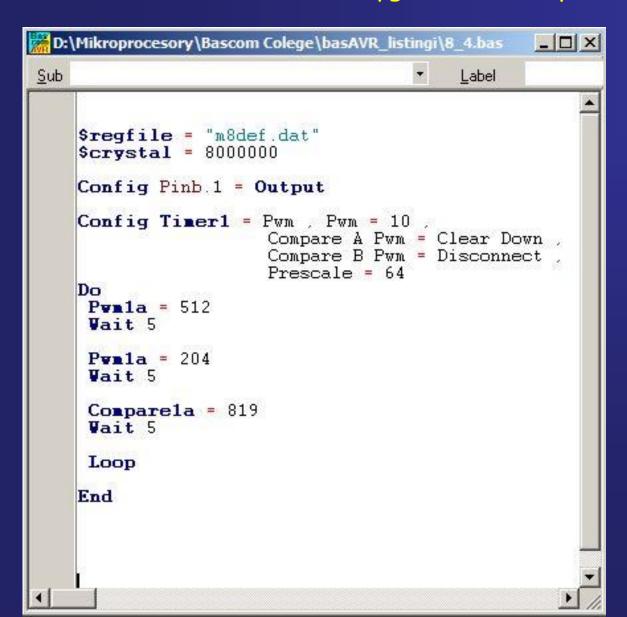Zastosowanie sygnału PWM w przetworniku C/A



Symulacja programowa

